

V51: Operationsverstärker

$$U_1 = 200\text{mV}$$

Inventory Analysis

$$R_1 = 1\text{k}\Omega \quad R_2 = 100\text{k}\Omega$$

| <u>f/Hz</u> | <u>U_1</u> | <u>U_2/V</u> |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | -175 | 19,5 |
| 5 | -148 | 17,5 |
| 10 | -120 | 12,1 |
| 15 | -111 | 9,0 |
| 20 | -108 | 7,2 |
| 25 | -104 | 6,0 |
| 30 | -101 | 5,2 |
| 35 | -100 | 4,6 |
| 40 | -98 | 4,0 |
| 45 | -97 | 3,6 |
| 50 | -96 | 3,3 |
| 55 | -95 | 3,2 |
| 60 | -94 | 2,6 |
| 65 | -92 | 2,29 |
| 70 | -91 | 2,17 |
| 75 | -91 | 2,01 |
| 80 | -90 | 1,89 |
| 85 | -90 | 1,81 |
| 90 | -90 | 1,69 |
| 95 | -89 | 1,61 |
| 100 | -89 | 1,53 |

Input Amplitude

$$R_1 = 10k\Omega$$

$$R_2 = 150k\Omega$$

$$R_1 = 330\Omega$$

$$R_2 = 68k\Omega$$

| f/Hz | U_1/V | U_2/V | U_1/V | U_2/V |
|--------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | -179 | 3,1 | -67 | 28,0 |
| 5 | -175 | 3,1 | -121 | 27,5 |
| 10 | -170 | 3,1 | -58 | 12,8 |
| 15 | -165 | 3,0 | -89 | 8,3 |
| 20 | -160 | 3,0 | -51 | 6,9 |
| 25 | -155 | 2,93 | -92 | 5,9 |
| 30 | -150 | 2,85 | -81 | 5,0 |
| 35 | -146 | 2,69 | -87 | 4,5 |
| 40 | -141 | 2,61 | -30 | 4,0 |
| 45 | -136 | 2,49 | -89 | 3,6 |
| 50 | -132 | 2,37 | -89 | 3,1 |
| 55 | -129 | 2,25 | -89 | 3,1 |
| 60 | -125 | 2,13 | -89 | 2,9 |
| 65 | -122 | 2,05 | -87 | 2,8 |
| 70 | -121 | 1,89 | -86 | 2,4 |
| 75 | -117 | 1,81 | -85 | 2,4 |
| 80 | -114 | 1,73 | -89 | 1,94 |
| 85 | -112 | 1,65 | -85 | 1,82 |
| 90 | -109 | 1,57 | -89 | 1,76 |
| 95 | -101 | 1,53 | -89 | 1,69 |
| 100 | -110 | 1,45 | -83 | 1,57 |

0 - 200Hz
- 74Hz 700Hz

Integrator

| f/Hz | U_1/V | U_2/V |
|--------|---------|---------|
| 1 | 57 | 26,6 |
| 20 | | |

Integrator

$$U_1 = 200mV$$

$$R_1 = 10k\Omega$$

$$C = 100nF$$

| f/Hz | U_2/V |
|--------|---------|
| 1 | 26,6 |
| 5 | 6,66 |
| 10 | 3,87 |
| 15 | 2,70 |
| 20 | 2,07 |
| 25 | 1,73 |
| 30 | 1,52 |
| 2 | 15,5 |
| 3 | 11,3 |
| 4 | 8,9 |
| 40 | 1,03 |
| 50 | 0,840 |
| 60 | 0,700 |
| 70 | 0,630 |
| 80 | 0,560 |
| 90 | 0,510 |
| 100 | 0,470 |

| f/Hz | U_2/mV |
|--------|----------|
| 150 | 320 |
| 160 | 270 |
| 190 | 230 |
| 220 | 194 |
| 250 | 173 |
| 280 | 152 |
| 300 | 145 |
| 400 | 119 |
| 500 | 101 |

Sin { Scope 1. mag
 Scope 2. csv
 Scope 3. csv
 Scope 4. csv
 Scope 5. mag
 Scope 6. csv

7Hz

Diffendator $R = 100k\Omega$ $C = 22nF$ $U_1 = 200mV$

| f/Hz | U_2/V |
|--------|---------|
| 100 | 1,47 |
| 95 | 1,54 |
| 90 | 1,60 |
| 85 | 1,70 |
| 80 | 1,80 |
| 75 | 1,82 |
| 70 | 2,10 |
| 65 | 2,23 |
| 60 | 2,45 |
| 55 | 2,67 |
| 50 | 2,53 |
| 45 | 3,25 |
| 40 | 3,66 |
| 35 | 4,20 |
| 30 | 4,85 |
| 25 | 5,51 |
| 20 | 7,41 |
| 15 | 27,5) |
| 10 | |
| 8 | |
| 24 | 6,23 |
| 23 | 6,47 |
| 22 | 6,79 |
| 21 | 7,08 |
| 19 | 7,8 |
| 18 | |
| 17 | |
| 16 | |

50Hz
Bilder Se: ~~254Hz~~

sin { scope_7.csv
scope_8.png

square { scope_9.png
scope_10.csv

1 { scope_11.csv
scope_12.png

Schmitt Trigger

+3,006V threshold sine,

scope_13.png

scope_14.csv

scope_15.png Se: 3,006V

Generator

$f = 4.6004Hz$

Bild Se: 14Hz

scope_16.png

scope_17.csv

Generator

scope_18.csv

scope_19.png

} 10Hz, 800mV

scope_20.png

scope_21.csv

} 137.727Hz, 800mV